

MISURA DI TENSIONE


tra **DUE PUNTI GENERICI** della rete:

A e B

come si fa ???

$$R_{INT}^{ideale} = \infty$$


$$V_{AB} = V_A - V_B$$

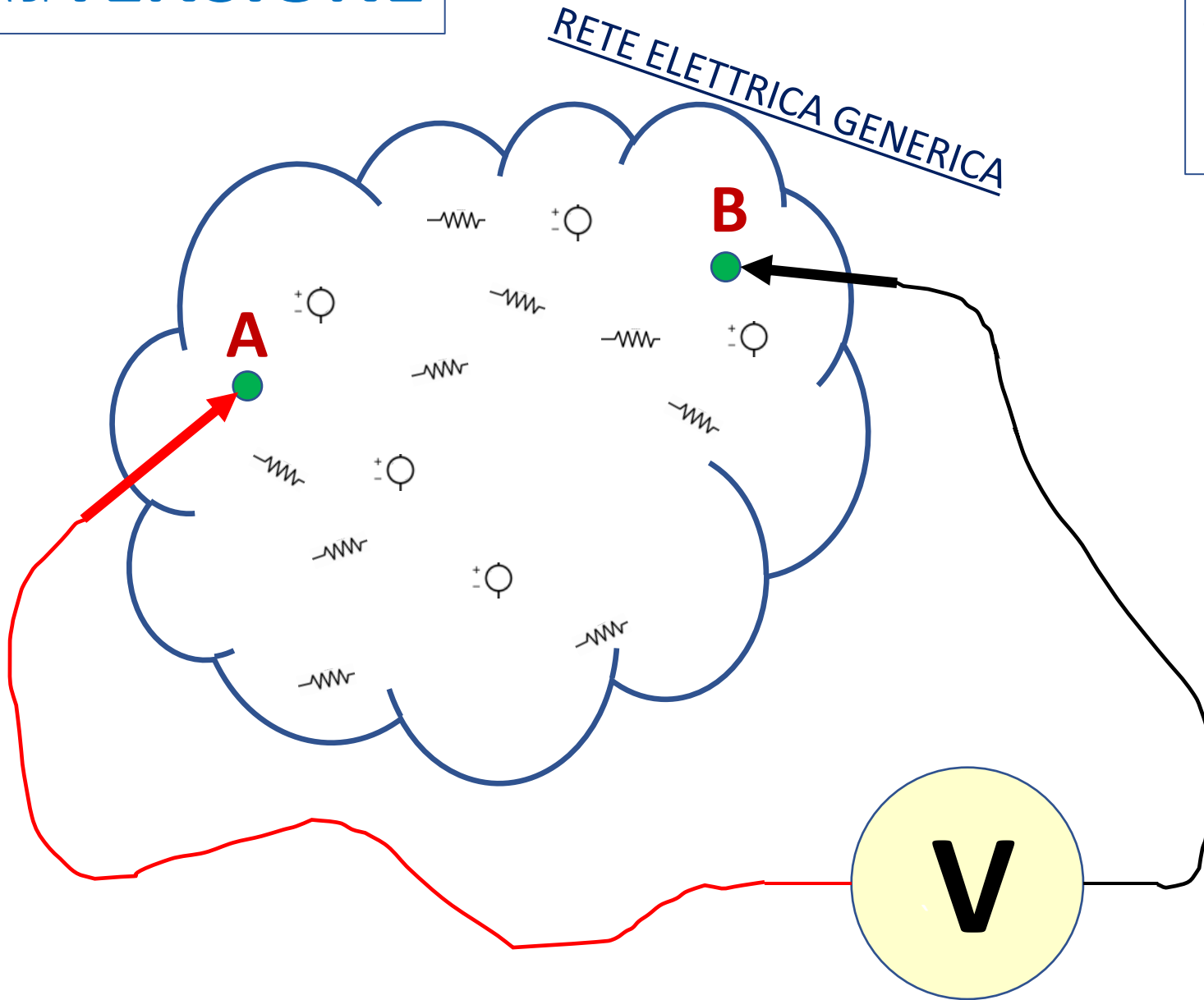

MISURA DI CORRENTE I

che scorre in **UN RAMO GENERICO** della rete,
situato tra i NODI ADIACENTI

A e **B**

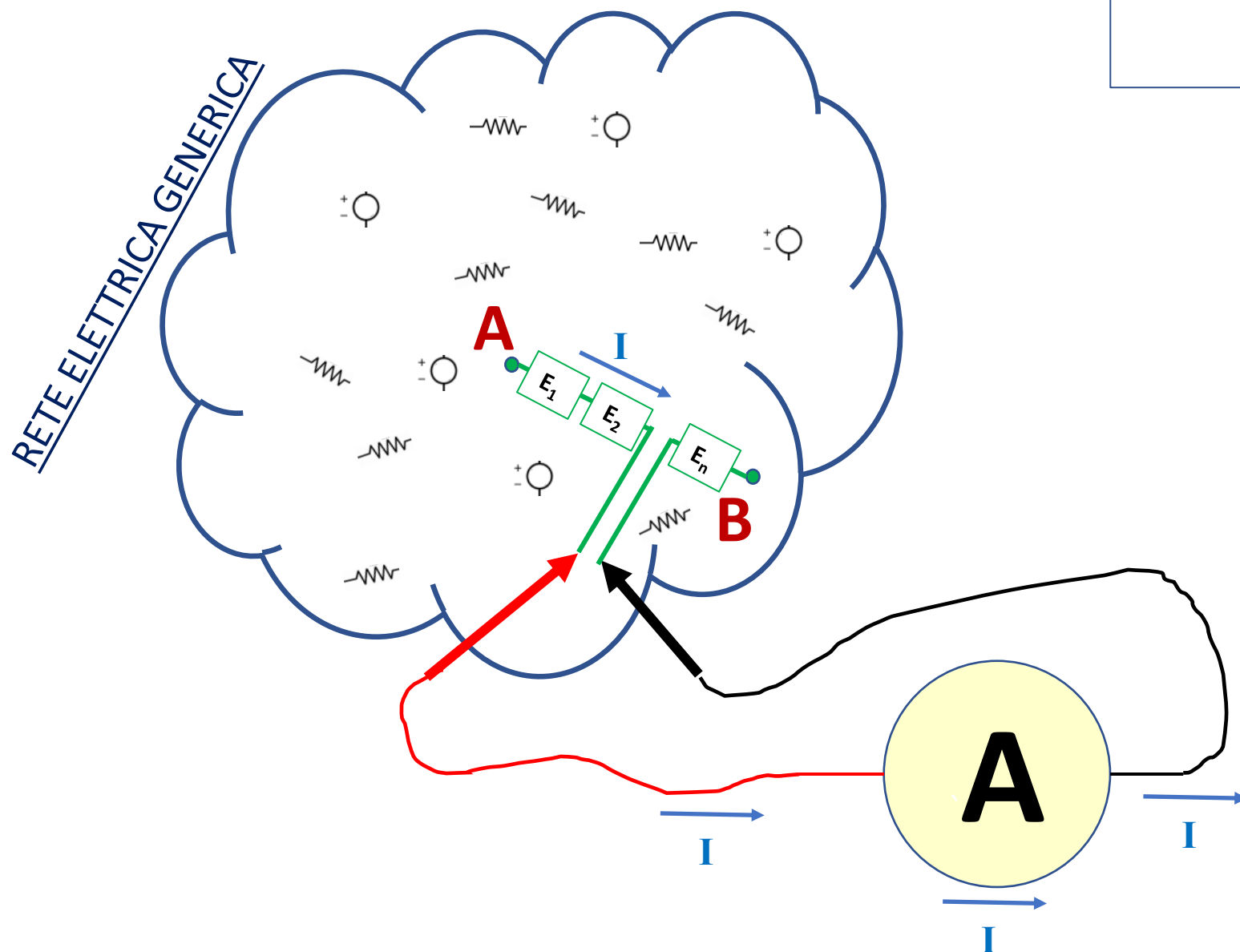

come si fa ???

$$R_{INT}^{ideale} = 0$$